
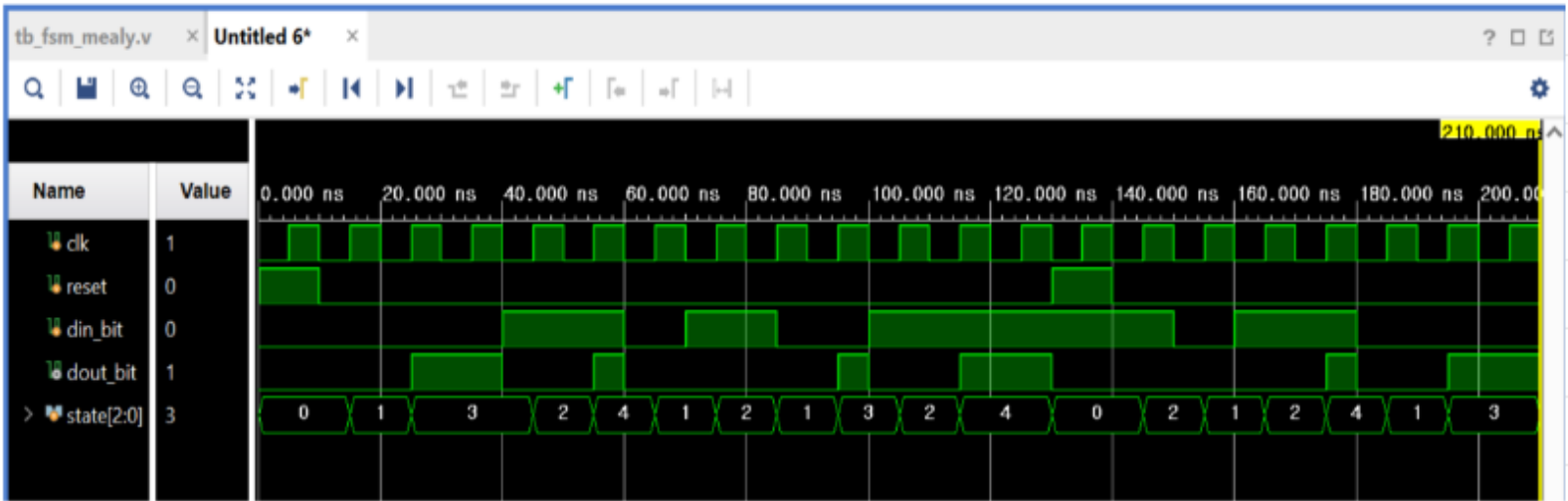



```
25 // 테스트 시나리오
26 initial begin
27     // 초기화
28     reset = 1; din_bit = 0;
29     #10 reset = 0; // 리셋 해제
30
31     // 테스트 케이스: 연속된 입력 신호 검증
32     #10 din_bit = 0; // 첫 번째 0 입력 -> rd0_once 상태로 전환
33     #10 din_bit = 0; // 두 번째 0 입력 -> rd0_twice 상태로 전환 (out = 1)
34     #10 din_bit = 1; // 첫 번째 1 입력 -> rd1_once 상태로 전환 (out = 0)
35     #10 din_bit = 1; // 두 번째 1 입력 -> rd1_twice 상태로 전환 (out = 1)
36     #10 din_bit = 0; // 첫 번째 0 입력 -> rd0_once 상태로 전환 (out = 0)
37     #10 din_bit = 1; // 첫 번째 1 입력 -> rd1_once 상태로 전환 (out = 0)
38     #10 din_bit = 1; // 두 번째 1 입력 -> rd1_twice 상태로 전환 (out = 1)
39     #5  din_bit = 0;
40     #15  din_bit = 1;
41     #20;
42
43     // 리셋 테스트
44     #10 reset = 1; // 리셋 활성화 -> START 상태로 복귀
45     #10 reset = 0;
46
47     // 추가 시나리오: 혼합된 입력 신호 검증
48     #10 din_bit = 0;
49     #10 din_bit = 1;
50     #10 din_bit = 1;
51     #10 din_bit = 0;
52     #10 din_bit = 0;
53
54     // 시뮬레이션 종료
55     #20 $finish;
56 end
```

 


❖ 연속된 0 또는 1 입력을 검출기



[그림 11-32] 연속된 0 또는 1 입력을 검출기의 동작

❖ 연속된 0 또는 1 입력을 검출기

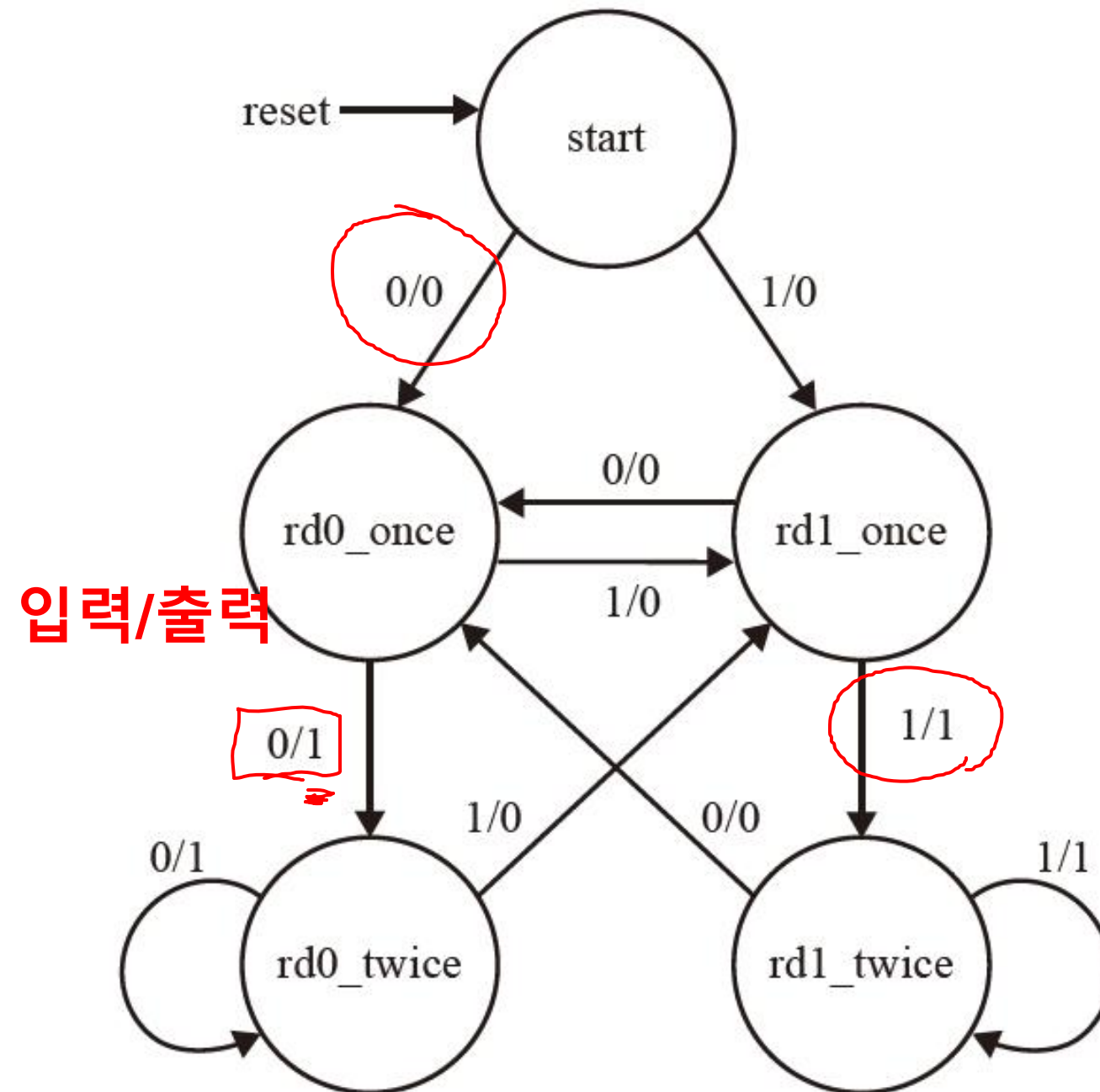

[그림 11-33] 연속된 0 또는 1을 검출하는 Mealy 유한상태머신

코드 11-33 [그림 11-33]의 Mealy FSM 모델링

```
module seq_det_mealy (input clk, input rst, input din_bit,
                    output dout_bit);
    reg [2:0] state_reg, next_state;

    // 상태 선언
    parameter start    = 3'b000;
    parameter rd0_once = 3'b001;
    parameter rd1_once = 3'b010;
    parameter rd0_twice = 3'b011;
    parameter rd1_twice = 3'b100;

    // 다음 상태 결정을 위한 always 조합회로 블록
    always @(state_reg or din_bit) begin
        case(state_reg)
            start : if (din_bit == 0) next_state = rd0_once;
                   else if(din_bit == 1) next_state = rd1_once;
                   else next_state = start;
            rd0_once : if(din_bit == 0) next_state = rd0_twice;
                      else if(din_bit == 1) next_state = rd1_once;
                      else next_state = start;
            rd0_twice : if(din_bit == 0) next_state = rd0_twice;
                      else if(din_bit == 1) next_state = rd1_once;
                      else next_state = start;
            rd1_once : if(din_bit == 0) next_state = rd0_once;
                      else if(din_bit == 1) next_state = rd1_twice;
                      else next_state = start;
            rd1_twice : if(din_bit == 0) next_state = rd0_once;
                      else if(din_bit == 1) next_state = rd1_twice;
                      else next_state = start;
            default : next_state = start;
        endcase
    end
```

코드 11-33 [그림 11-33]의 Mealy FSM 모델링

```
// 상태 레지스터를 위한 always 순차회로블록
always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst == 1) state_reg <= start;
    else      state_reg <= next_state;
end


// 출력값 결정
assign dout_bit = (((state_reg == rd0_twice) & (din_bit == 0) ||
                    (state_reg == rd1_twice) & (din_bit == 1))) ? 1 : 0;

endmodule
```



```
25 // 테스트 시나리오
26 initial begin
27     // 초기화
28     reset = 1; din_bit = 0;
29     #10 reset = 0; // 리셋 해제
30
31     // 테스트 케이스: 연속된 입력 신호 검증
32     #10 din_bit = 0; // 첫 번째 0 입력 -> rd0_once 상태로 전환
33     #10 din_bit = 0; // 두 번째 0 입력 -> rd0_twice 상태로 전환 (out = 1)
34     #10 din_bit = 1; // 첫 번째 1 입력 -> rd1_once 상태로 전환 (out = 0)
35     #10 din_bit = 1; // 두 번째 1 입력 -> rd1_twice 상태로 전환 (out = 1)
36     #10 din_bit = 0; // 첫 번째 0 입력 -> rd0_once 상태로 전환 (out = 0)
37     #10 din_bit = 1; // 첫 번째 1 입력 -> rd1_once 상태로 전환 (out = 0)
38     #10 din_bit = 1; // 두 번째 1 입력 -> rd1_twice 상태로 전환 (out = 1)
39     #5 din_bit = 0;
40     #15 din_bit = 1;
41     #20;
42
43     // 리셋 테스트
44     #10 reset = 1; // 리셋 활성화 -> START 상태로 복귀
45     #10 reset = 0;
46
47     // 추가 시나리오: 혼합된 입력 신호 검증
48     #10 din_bit = 0;
49     #10 din_bit = 1;
50     #10 din_bit = 1;
51     #10 din_bit = 0;
52     #10 din_bit = 0;
53
54     // 시뮬레이션 종료
55     #20 $finish;
56 end
```


리셋,

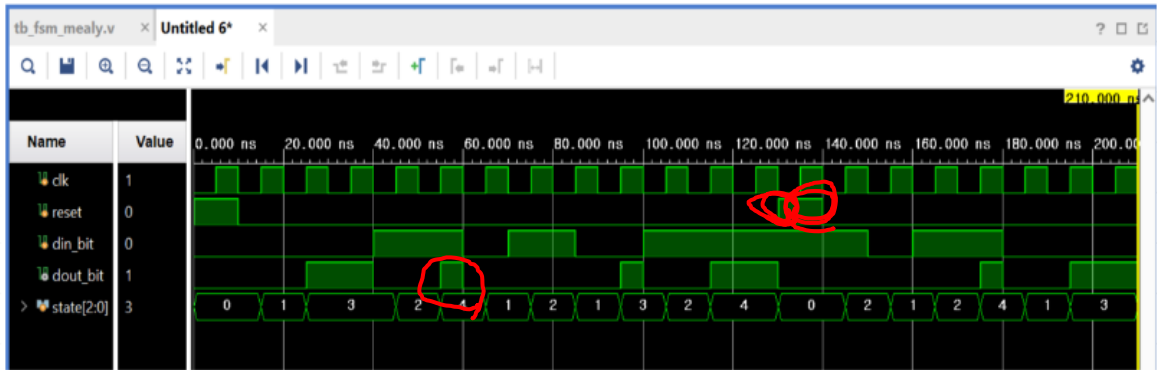


```
reg [$clog2(1_000_000)-1:0] r_counter;  
reg r_tick_100hz;
```

```
assign o_tick_100hz = r_tick_100hz;
```

```
always @(clk 감시posedge clk, posedge reset) be  
|   if (reset) begin clk의 입력과 상관없이 감시  
|       r_counter <= 0;
```

 

```
// next combinational logic
always @(*) begin
    next = state;
    case (state)
        STOP: begin
            if (i_run_stop == 1'b1) begin
                next = RUN;
            end else if (i_clear == 1'b1) begin
                next = CLEAR;
            end else begin
                next = state;
            end
        end
        RUN: begin


```

```
// state sequential logic
always @(posedge clk, posedge reset)
    if (reset) begin
        state <= STOP;
    end else begin
        state <= next;
    end
end
```


```
// combinational output logic
always @(*) begin
    case (state)
        STOP: begin
            o_run_stop = 1'b0;
            o_clear = 1'b0;
        end
        RUN: begin
            o_run_stop = 1'b1;
            o_clear = 1'b0;
        end
        CLEAR: begin

```

Data path

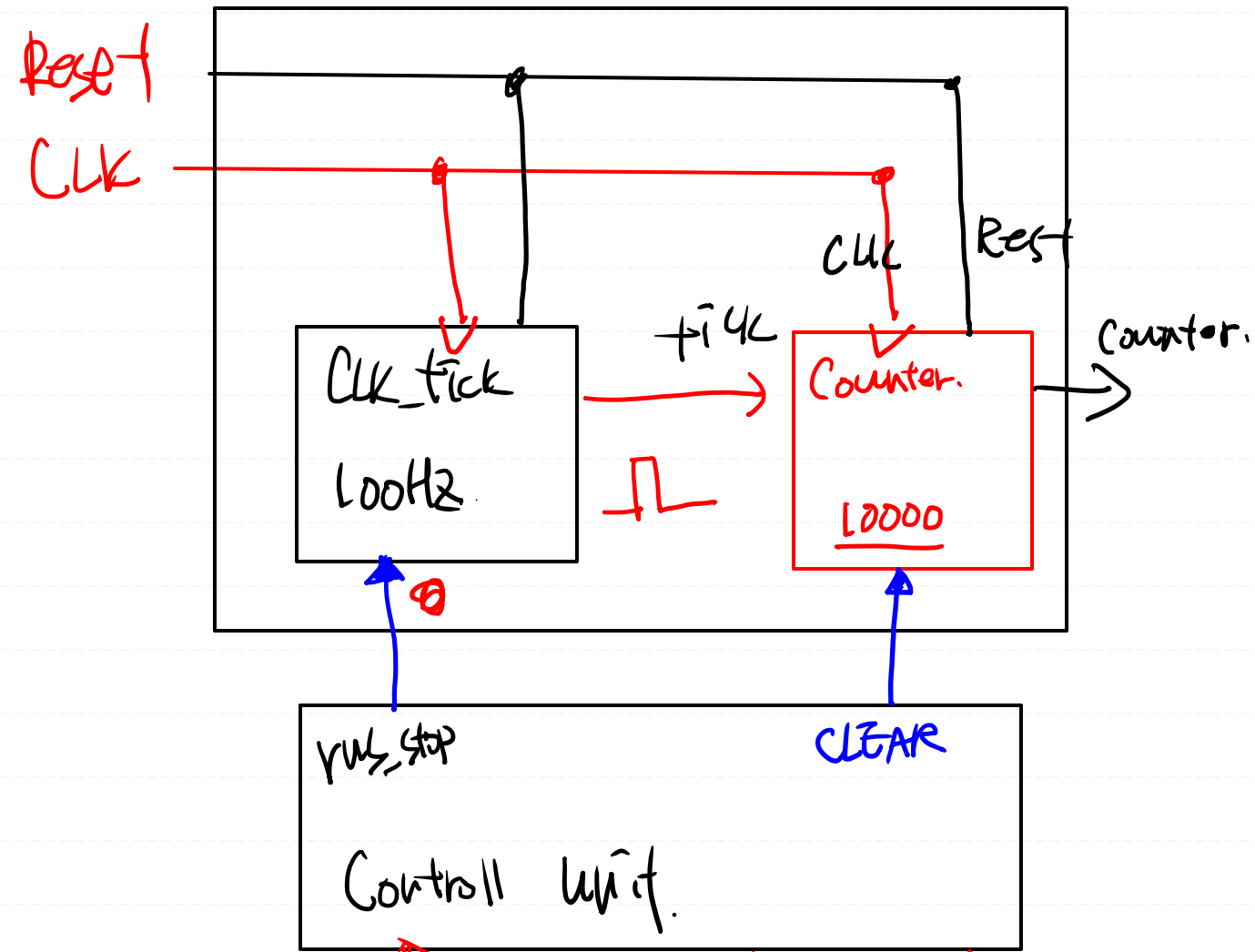

control unit

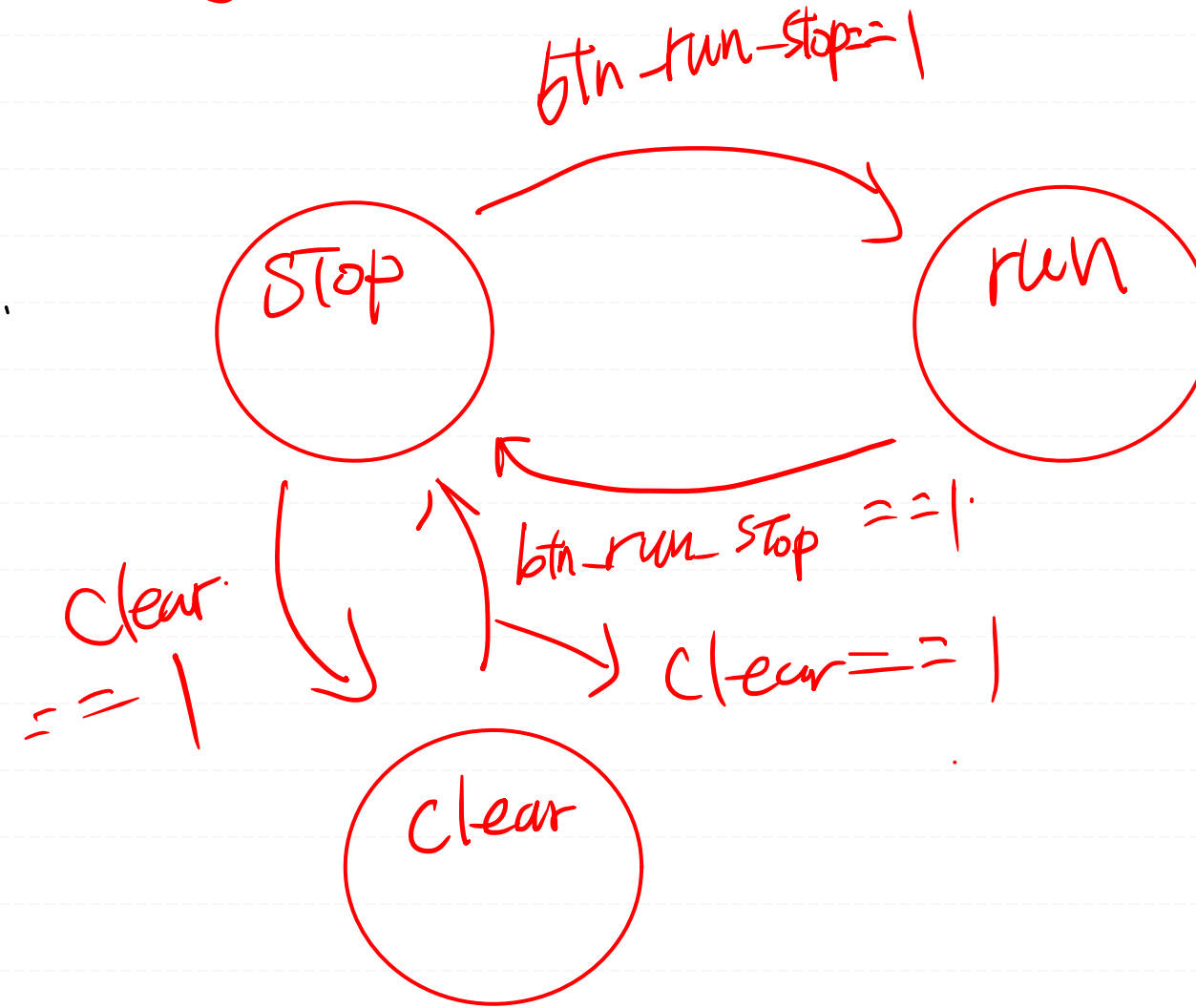

btn_debounce

→ run
BTN
R


btn_debounce

clear
BTN
L


mode (SW)

SW[0]


2.4.42
Latch

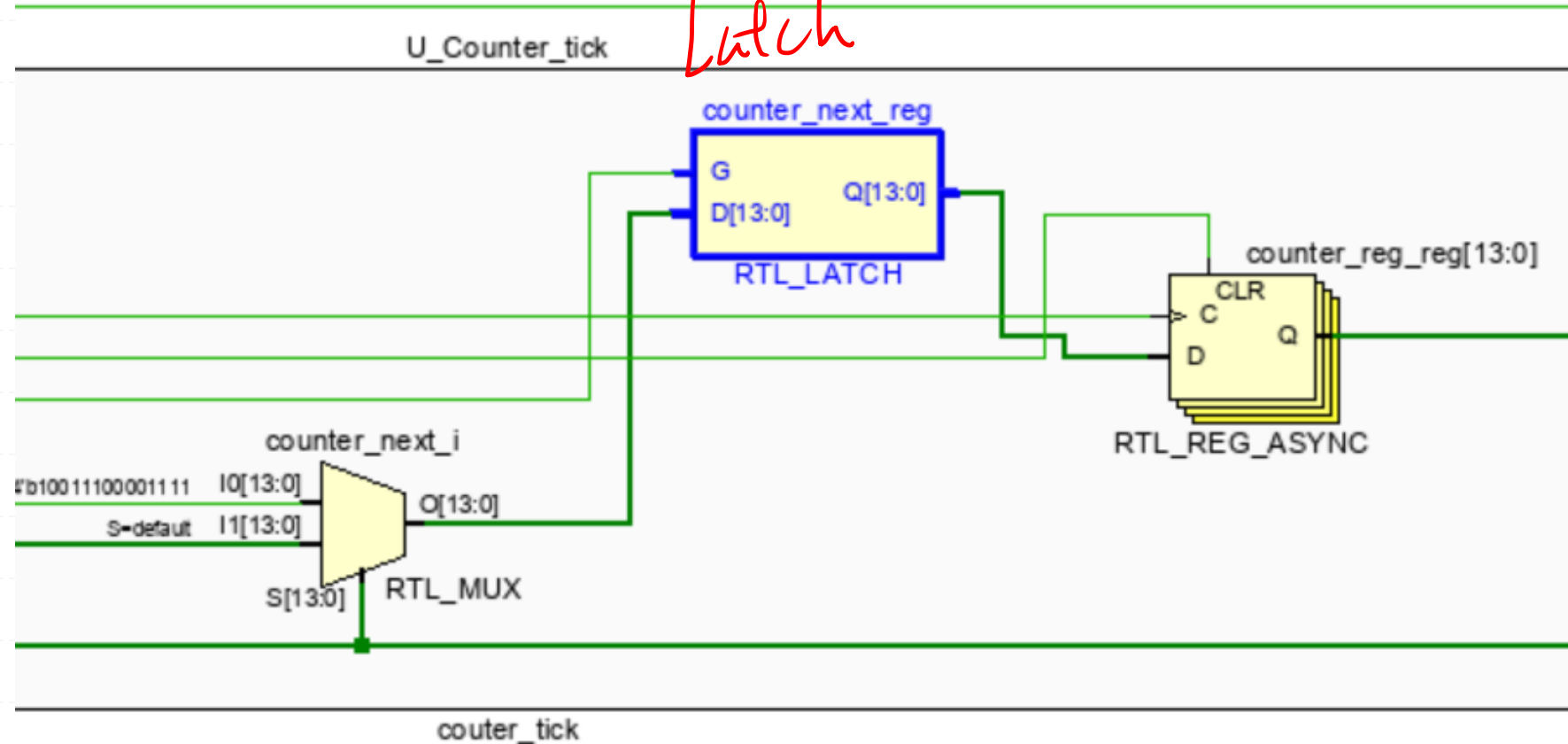

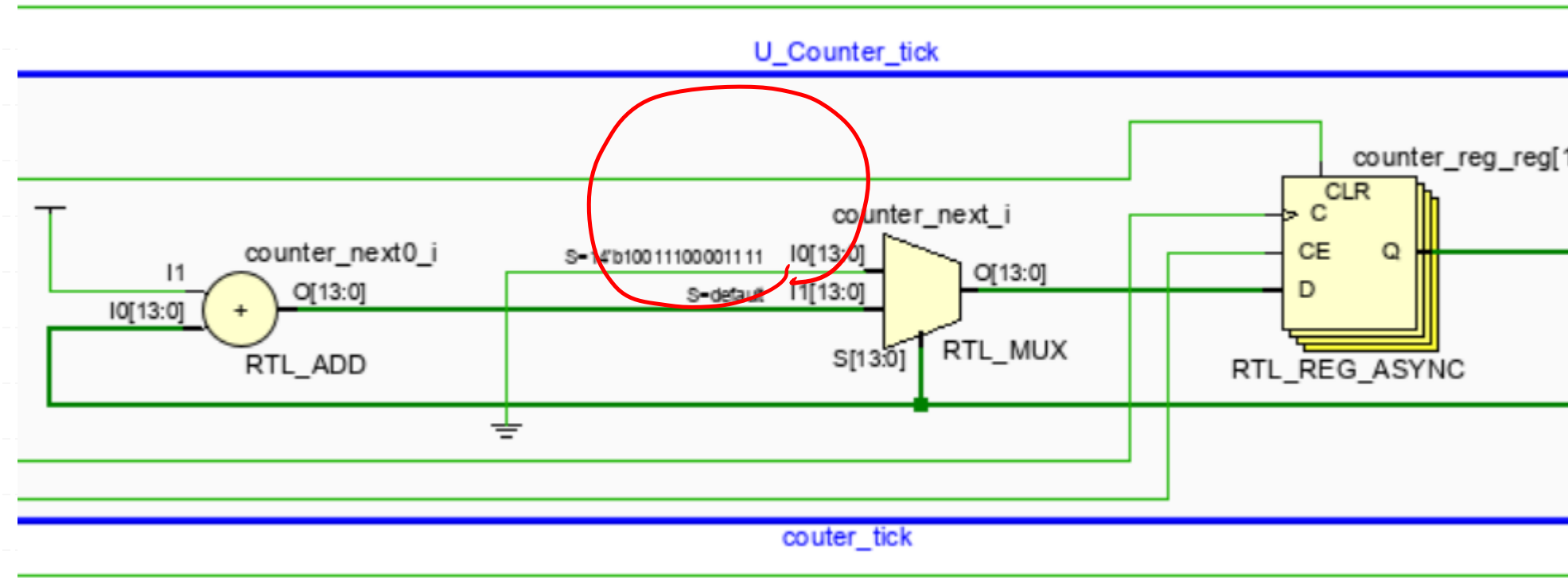
```
// next 2.4.42
always @(*) begin
    if (tick == 1'b1) begin // tick count
        if (counter_reg == 10_000 - 1) begin
            counter_next = 0;
        end else begin
            counter_next = counter_reg + 1;
        end
    end
end
```




 
```
// next
always @(*) begin
    * counter_next = counter_reg;
    if (tick == 1'b1) begin // tick count
        if (counter_reg == 10_000 - 1) begin
            counter_next = 0;
        end else begin
            counter_next = counter_reg + 1;
        end
    end
end
```



$$\text{next} = \text{현재값} + 1$$

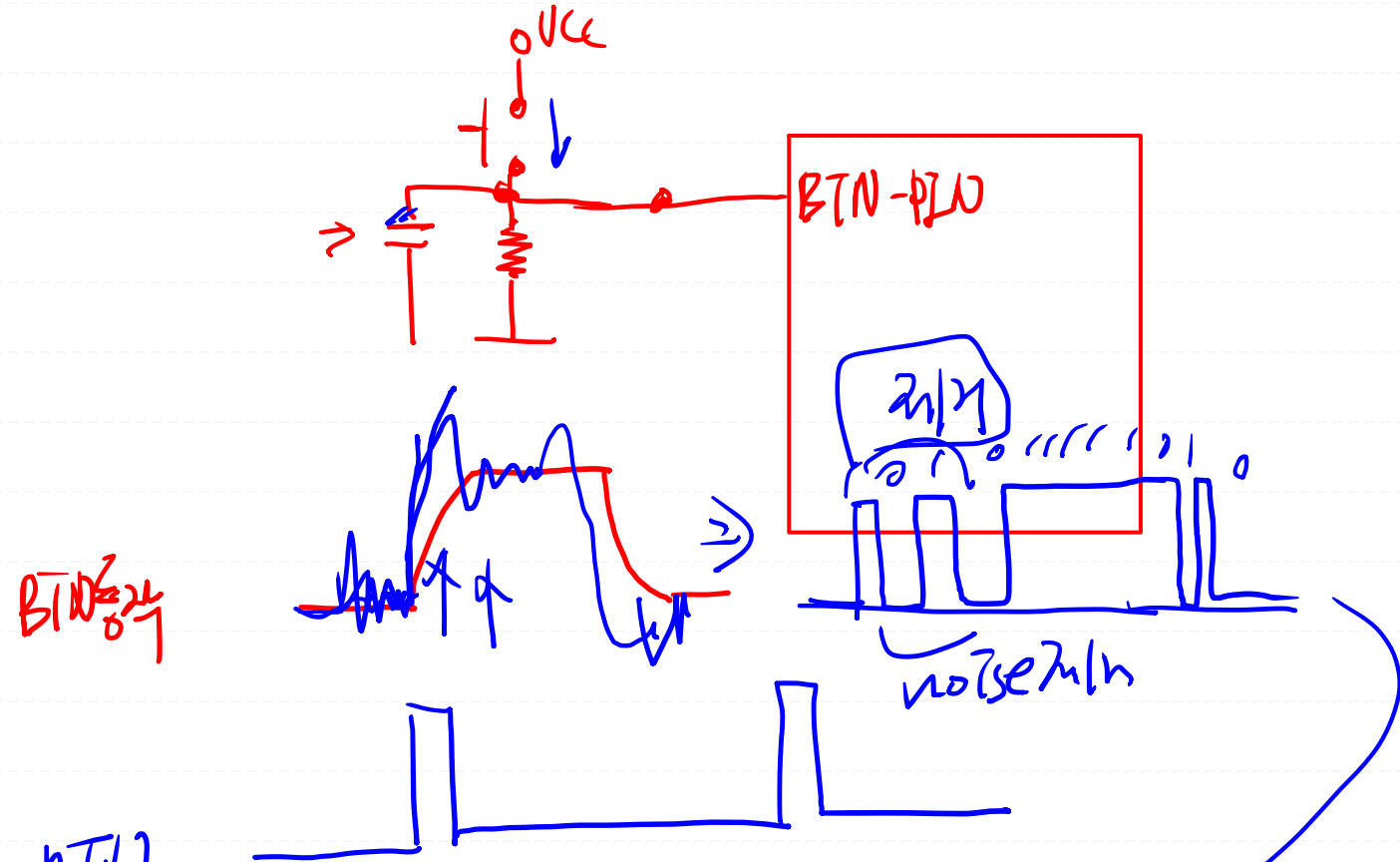

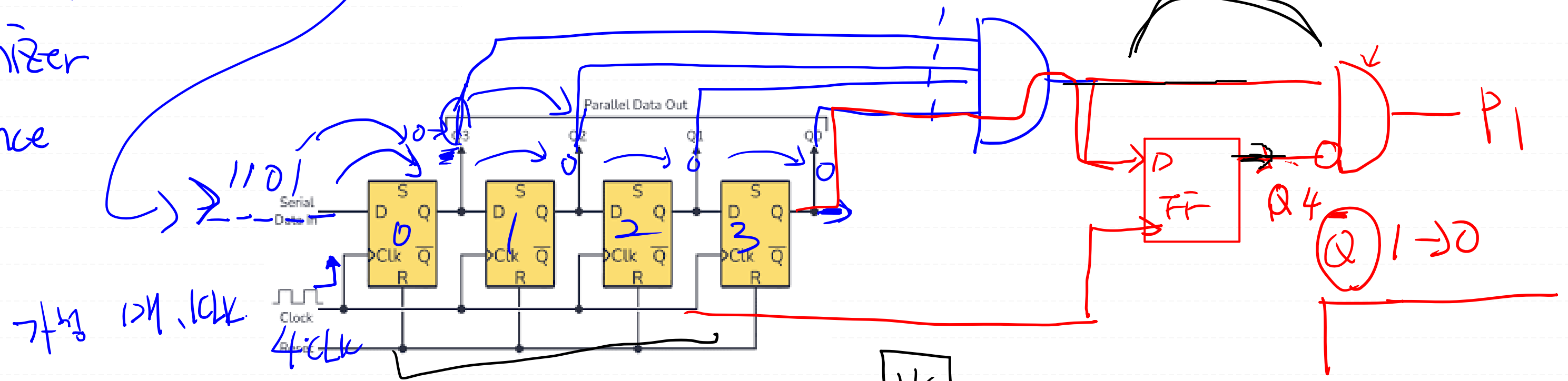 
BTN
 $I_{01} \Rightarrow$ Synchronizer
 \Rightarrow debounce





7/4 12/1 CLK
 4 tick

- ① CLK $100\text{MHz} \rightarrow 1\text{K}\mu\text{Sec}$
- ② shift_Register: 4 bit

 - ① shift_Register: 4 CLK
- ② 4 input - AND
- ③ edge trigger: 1 tick



 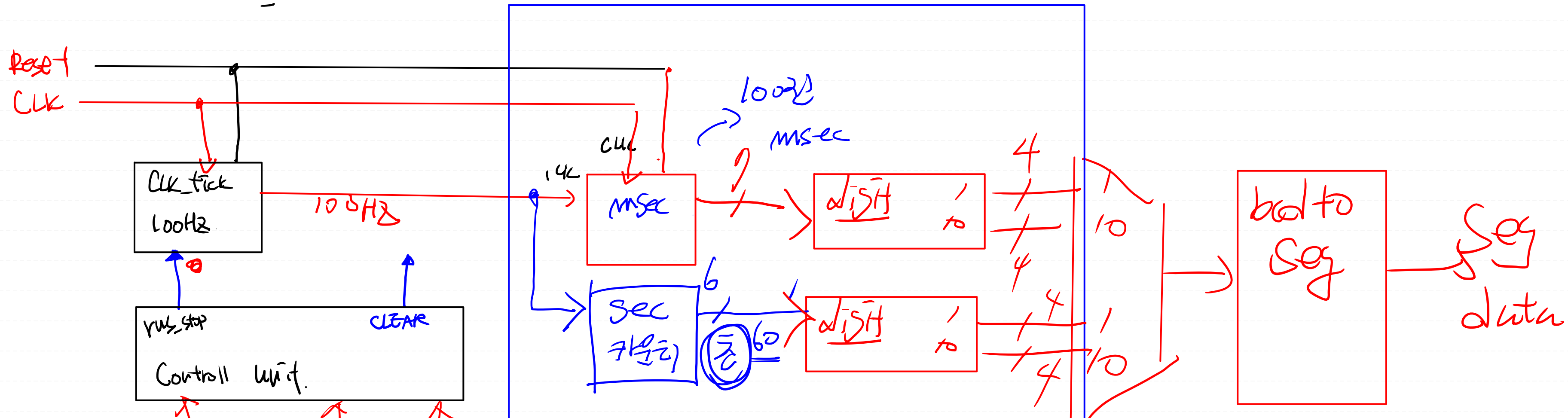

00:00
 00:00

"00:00, 00:00"
 = =

00:00